Logig-Board
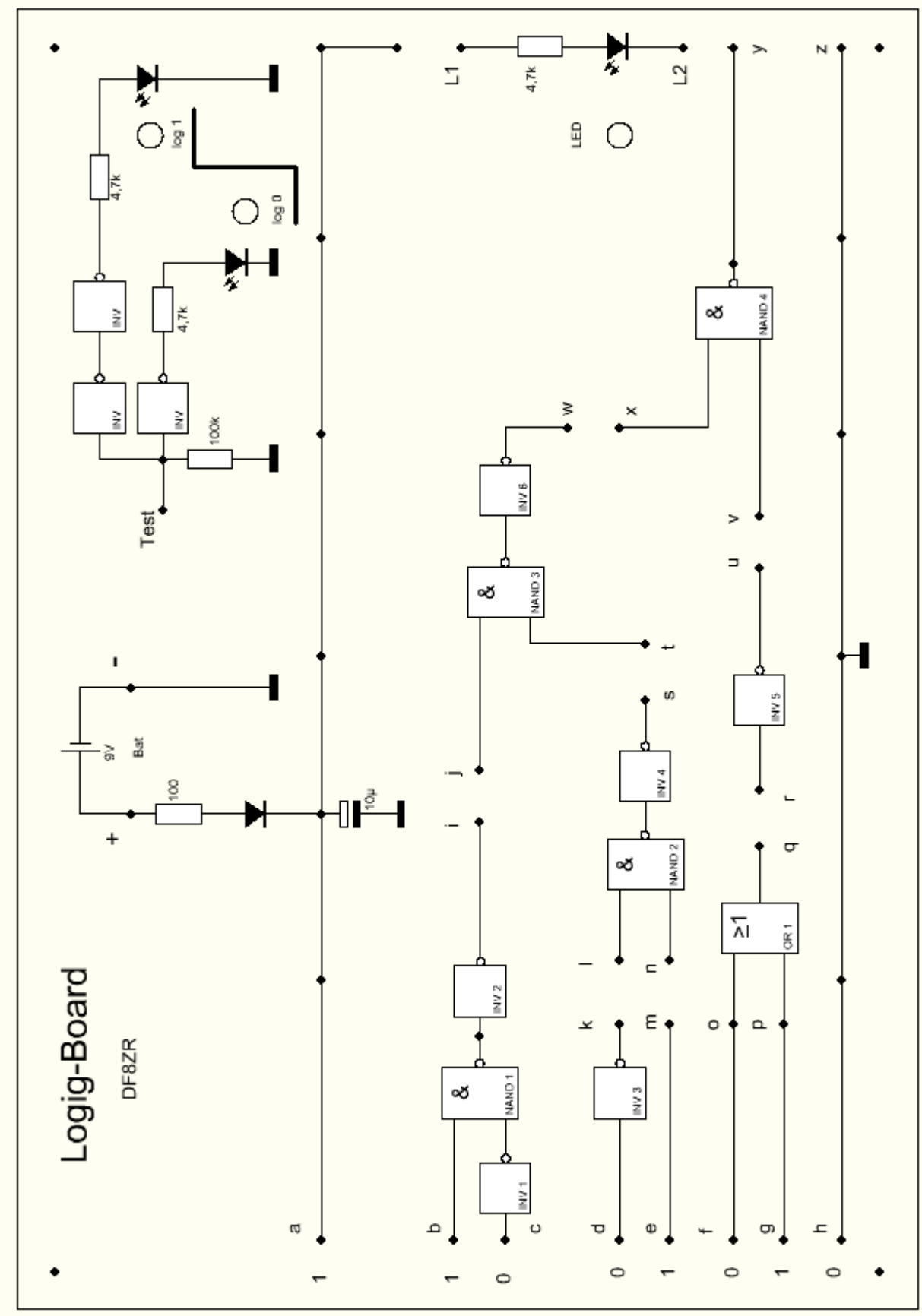
Arbeitsblatt 1